Séquence 1 · De l'information à l'action	Activité 2

Ordre des boutons de la manette :

A · B · SELECT · START · ↑ · ↓ · ← · →


1. Que se passe-t-il lorsqu'un bouton de la manette est appuyé ? Et lorsqu'il ne l'est pas ?

État du bouton	État du contact	Le courant passe-t-il ?	Bit associé
Bouton appuyé		OUI / NON	
Bouton non appuyé		OUI / NON	

2. Placer les 1 et les 0, puis écrire l'octet obtenu pour chaque commande.

Commande	A	B	Select	Start	Haut	Bas	Gauche	Droite	Octet obtenu
B									
A + Droite									

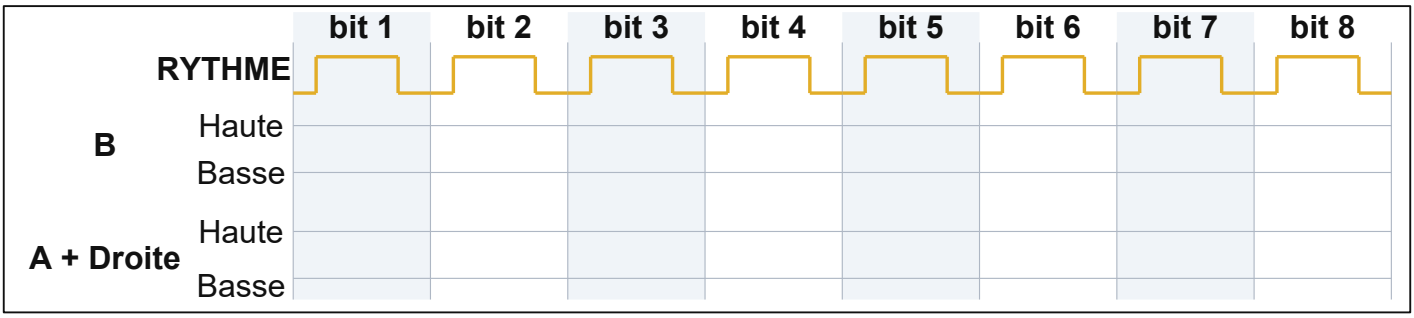3. À partir des deux octets précédents, tracer les signaux correspondants sous le rythme de lecture.



4. Pour les octets suivants reçu, retrouver les boutons appuyés puis l'action produite dans le jeu.

Octet	Bouton(s)	Action dans le jeu
00100000		
00000110		

5. Sur l'écran, l'action devient visible lorsque la couleur de certains …… est modifiée.

6. Chaîne d'information globale — Replacer les éléments : écran · manette · console.

ACQUÉRIR	→	TRAITER	→	COMMUNIQUER

7. Chaîne d'information de la manette — Replacer les éléments : puce · câble électrique · boutons.

ACQUÉRIR	→	TRAITER	→	COMMUNIQUER

8. Compléter ce que devient l'information à chaque fonction de la manette.

Fonction	Transformation réalisée
ACQUÉRIR	Courant électrique : …….. ou …….. .
TRAITER	Code formé : un …….. de 8 …….. .
COMMUNIQUER	Signal électrique : tensions …….. ou …….. .